

1 十进制数字钟

1.1 实验原理

本实验的任务是在 FPGA 开发板上实现一个十进制数字钟，显示格式为 HH:MM:SS。整个系统以开发板提供的 100 MHz 时钟为统一时序基准，在此基础上分出计时用的 1 Hz 脉冲和数码管扫描用的 1 kHz 脉冲。系统总体结构如图 1 所示，可以分为时钟分频、时间计数、按键调时、闹钟控制、整点报时和数码管动态显示几个部分。复位信号同时送到各个时序模块，用于把计数器、显示选择和报警状态恢复到初始状态。

 


图 1: 数字钟系统总体结构框图

从图 1 可以看出，分频模块是整个数字钟的基础。由于 100 MHz 时钟远高于数字钟实际需要的计时速度，所以需要通过计数分频得到较低频率的使能信号。其中 `tick_1Hz` 用于驱动秒计数，每产生一次脉冲，时间计数模块更新一次；`tick_1kHz` 用于数码管动态扫描，使多个数码管轮流点亮并形成稳定显示。

时间计数模块可以看作多个十进制计数器的级联，其核心状态转移关系如图 2 所示。系统复位后显示 00:00:00，并进入等待 1 Hz 脉冲的状态。当 `tick_1Hz` 到来时，秒个位先加一；如果秒个位没有达到 9，则只更新秒个位；如果秒个位等于 9，则秒个位清零并向秒十位进位。秒十位、分钟个位和分钟十位也采用类似的进位方式。小时部分使用 24 小时制，因此不能只按普通十进制进位处理，而是需要判断当前小时是否已经到达 23。当时间为 23:59:59 时，再来一个计时脉冲后系统回到 00:00:00。

显示部分采用数码管动态扫描方式。六位时间数据先由显示数据选择逻辑确定来源：正常情况下显示当前时间，打开闹钟设置开关时显示闹钟时间。随后显示模块在 1 kHz 扫描脉冲控制下依次选通小时十位、小时个位、分钟十位、分钟个位、秒十位和秒个位，并把对应

 


图 2: 计时核心逻辑状态图

的 BCD 数字译码成七段码。虽然同一时刻实际上只有一位数码管被点亮，但由于扫描速度较快，人眼会看到六位数码管同时显示。

为了实现手动校时，系统设置了校时模式。进入校时模式后，普通的 1 Hz 自动计时暂时停止，左右按钮用于选择当前被修改的时间位，加一和减一按钮用于改变该位数值。由于机械按钮在按下和松开时会产生抖动，如果直接接入计数逻辑，可能一次按钮被识别成多次，所以按钮信号需要先经过同步、消抖和单脉冲处理，再送入调时控制模块。

在基本数字钟功能之外，本设计还加入了整点报时和闹钟功能。整点报时模块由小时进位信号触发，当时间从 xx:59:59 进入下一小时时输出短暂提示信号。闹钟模块保存一组独立的闹钟时间，在正常计时状态下持续比较当前时间和闹钟时间；当时、分、秒六位数字完全相同时，输出报警信号并让 LED 闪烁一段时间。这样，计时、显示、调时和报警功能之间既通过信号连接形成整体，又保持了比较清楚的模块边界。

1.2 程序代码

完整 Verilog 源代码见：https://github.com/AncauqL/Digital_Lab_03。限于篇幅，报告中只呈现比较关键的代码片段。

1.2.1 分频模块

分频模块的思想是用一个计数器数系统时钟周期。开发板时钟是 100 MHz，也就是一秒钟有 100 000 000 个时钟周期，所以计数器从 0 数到 99 999 999 时，就说明一秒到了。

```
1 reg [26:0] count; // 100M 需要 27 位计数器才能装下
2
3 always @(posedge clk) begin
4     if (rst) begin
5         count <= 0;          // 复位时计数器清零
6         tick_1Hz <= 0;
7     end else begin
8         if (count == 27'd99_999_999) begin
9             count <= 0;      // 数够一秒后重新开始数
10            tick_1Hz <= 1;    // 只输出一个时钟周期的高电平
11        end else begin
12            count <= count + 1;
13            tick_1Hz <= 0;    // 还没到一秒时保持为 0
14        end
15    end
16 end
```

1 kHz 分频的写法和上面类似，只是计数终值改成 99 999，这样每 100 000 个系统时钟周期产生一次扫描脉冲。

1.2.2 时分秒计数模块

秒和分钟都可以拆成个位和十位来处理。为了减少重复代码，我写了一个可以设置最大值的通用计数器。秒个位、分个位的最大值是 9；秒十位、分十位的最大值是 5。下面代码里先判断复位，然后判断校时按键，最后才判断正常计时使能。

```
1 assign carry = en && (q == MAX);
2 // q 到最大值时，如果 en 有效，就给后一位一个进位信号
3
4 always @(posedge clk) begin
5     if (rst) begin
6         q <= 4'd0; // 复位后本位数字变成 0
7     end else if (edit_en && inc_pulse) begin
8         // 校时模式下按加一键
9         if (q == MAX)
10            q <= 4'd0; // 加到最大值后再加就回到 0
11        else
12            q <= q + 1'b1;
13    end else if (edit_en && dec_pulse) begin
14        // 校时模式下按减一键
15        if (q == 4'd0)
16            q <= MAX; // 从 0 再减就回到最大值
17        else
18            q <= q - 1'b1;
19    end else if (en) begin
20        // 普通计时时，由前一位进位或者 1Hz tick 触发
21        if (q == MAX)
22            q <= 4'd0;
23        else
24            q <= q + 1'b1;
25    end
26 end
```

小时部分单独写，是因为小时最大只能到 23。例如当前是 19，调小时十位时如果变成 29 就是不合法的，所以代码中需要把小时个位修正到 3 以下。正常计时时，当小时为 23 且分钟秒钟也进位时，小时回到 00。

1.2.3 数码管动态扫描模块

数码管显示的关键是“扫描”。这里用 `scan` 表示当前正在显示第几位。每来一次 1 kHz 扫描脉冲，`scan` 加一，从 0 到 5 循环。不同的 `scan` 值对应不同的位选信号和不同的时间数字。

```
1 always @(posedge clk) begin
2     if (rst) begin
3         scan <= 3'd0; // 从第一位开始扫
4     end else if (tick_1kHz) begin
5         if (scan == 3'd5)
6             scan <= 3'd0; // 六位都扫完后回到第一位
7         else
8             scan <= scan + 1'b1;
9     end
10 end
11
12 always @(*) begin
13     an = 8'b11111111; // 先默认所有数码管都不亮
14     colon = 1'b1;
15     current_num = 4'd0;
16
17     case (scan)
18     3'd0: begin
19         an = 8'b01111111; // 小时十位
20         current_num = hour_1;
21     end
22     3'd1: begin
23         an = 8'b10111111; // 小时个位
24         current_num = hour_0;
25         colon = 1'b0; // 用小数点当分隔符
26     end
27     3'd2: begin
28         an = 8'b11011111; // 分钟十位
29         current_num = min_1;
30     end
31     3'd3: begin
32         an = 8'b11101111; // 分钟个位
33         current_num = min_0;
34         colon = 1'b0;
35     end
36     3'd4: begin
37         an = 8'b11110111; // 秒十位
38         current_num = sec_1;
39     end
40     3'd5: begin
41         an = 8'b11111011; // 秒个位
42         current_num = sec_0;
43     end
44 endcase
```

```
45 end
```

1.2.4 校时与按键处理模块

校时模块主要维护一个 `set_sel`，表示现在选中哪一位。这里规定 0-5 分别表示秒个位、秒十位、分钟个位、分钟十位、小时个位和小时十位。按右键时选中位加一，按左键时选中位减一，超过范围后循环回来。

```
1 assign set_mode = set_sw;
2 assign inc_pulse = set_mode && btn_inc_pulse;
3 assign dec_pulse = set_mode && btn_dec_pulse;
4
5 always @(posedge clk) begin
6     if (rst) begin
7         set_sel <= 3'd0; // 默认选中秒个位
8     end else if (!set_mode) begin
9         set_sel <= 3'd0; // 退出校时也回到默认位置
10    end else begin
11        if (btn_right_pulse) begin
12            if (set_sel == 3'd5)
13                set_sel <= 3'd0; // 最左边再右移就回到最右边
14            else
15                set_sel <= set_sel + 1'b1;
16        end else if (btn_left_pulse) begin
17            if (set_sel == 3'd0)
18                set_sel <= 3'd5; // 最右边再左移就回到最左边
19            else
20                set_sel <= set_sel - 1'b1;
21        end
22    end
23 end
```

按键消抖模块先用两个寄存器把外部按键同步到系统时钟域，再用计数器判断按键状态是否保持稳定。如果状态稳定时间足够长，就更新按键状态，并且只在按下的那个瞬间输出一个脉冲。

```
1 always @(posedge clk) begin
2     if (rst) begin
3         btn_meta <= 1'b0;
4         btn_sync <= 1'b0;
5         btn_state <= 1'b0;
6         cnt <= 21'd0;
7         pulse <= 1'b0;
8     end else begin
9         btn_meta <= btn; // 第一级同步
10        btn_sync <= btn_meta; // 第二级同步
11        pulse <= 1'b0; // 默认不输出脉冲
12
13        if (btn_sync == btn_state) begin
14            cnt <= 21'd0; // 状态没变，不需要继续计数
15        end else begin
16            if (cnt == CNT_MAX) begin
```

```
17         btn_state <= btn_sync; // 状态稳定后才真正更新
18         cnt <= 21'd0;
19         if (btn_sync == 1'b1)
20             pulse <= 1'b1; // 只在按下时输出一个脉冲
21         end else begin
22             cnt <= cnt + 1'b1;
23         end
24     end
25 end
26 end
```

1.2.5 闹钟与整点报时模块

闹钟模块的基本思路是保存一个闹钟时间，然后在正常计时状态下和当前时间做比较。只有闹钟已经设置有效、没有处在闹钟设置模式、也没有处在普通校时模式时，才允许触发闹钟。

```
1 wire alarm_match =
2     alarm_valid &&           // 已经设置过闹钟
3     !alarm_sw &&           // 现在不在闹钟设置界面
4     !time_set_mode &&       // 现在也不在普通校时界面
5     cur_sec_0 == alarm_sec_0 &&
6     cur_sec_1 == alarm_sec_1 &&
7     cur_min_0 == alarm_min_0 &&
8     cur_min_1 == alarm_min_1 &&
9     cur_hour_0 == alarm_hour_0 &&
10    cur_hour_1 == alarm_hour_1;
```

当闹钟匹配到目标时间后，系统进入响铃状态。这里没有真正接蜂鸣器，而是用 LED 闪烁表示闹钟触发。整点报时的原理类似，只不过触发条件不是和闹钟时间比较，而是检测分钟向小时进位。

1.3 仿真结果及分析

由于顶层模块中 1 Hz 分频器需要计满 100 000 000 个系统时钟周期，如果直接仿真完整顶层，等待时间较长，所以仿真时选取关键功能模块进行验证。主要仿真内容包括计时进位、数码管动态扫描、校时与按键消抖、闹钟触发四部分，仿真结果如图所示。

由图中的计时进位波形可以看到，在每次 tick_1Hz 有效后，秒个位 sec_0 依次加一。当 sec_0 从 9 回到 0 时，秒十位 sec_1 加一，说明秒个位到秒十位的进位逻辑正确。分钟和小时信号在该段仿真中保持不变，符合当前测试只验证秒计数进位的设置。

数码管扫描仿真中，输入时间被固定为 23:45:06。可以看到 scan_dbg 按照 0、1、2、3、4、5 的顺序循环变化，对应的 current_num_dbg 依次为 2、3、4、5、0、6，正好对应 23:45:06 六位数字。同时，位选信号 an 依次变化，说明数码管能够按照动态扫描的方式逐位显示。

校时与按键消抖仿真中，原始按键信号 btn_right_raw、btn_left_raw 和 btn_inc_raw 在按下时存在短时间跳变，但经过消抖模块后，btn_right_pulse、btn_left_pulse 和

 


图 3: 计时进位仿真波形

 


图 4: 数码管动态扫描仿真波形

 


图 5: 校时与按键消抖仿真波形

 


图 6: 闹钟触发仿真波形

`btn_inc_pulse` 只产生单个短脉冲。进入校时模式后，右键使 `set_sel` 从 0 变为 1，再变为 2，左键又使其回到 1，说明校时位选择逻辑正确；退出校时模式后 `set_sel` 回到 0。

闹钟仿真中，当前时间初始设置为 12:34:56。进入闹钟设置模式后，闹钟时间先复制当前时间，随后通过两次加一脉冲将闹钟秒个位从 6 调整到 8。退出闹钟设置后，`alarm_valid` 置 1；当当前时间从 12:34:57 变为 12:34:58 时，`alarm_match_dbg` 变为有效，随后 `ringing_dbg` 和 `alarm_led` 置 1，说明闹钟匹配和报警输出逻辑正确。

1.4 实验结果及分析

下载程序到 FPGA 开发板后，我按照功能点设计了几个测试用例。测试时主要观察六位数码管显示、校时指示灯、闹钟 LED 以及按键响应情况。测试结果如表所示。

从测试结果看，数字钟的基本计时功能能够正常工作。复位后显示值回到 00:00:00，正常运行时秒位稳定递增，秒位满 59 后能够正确向分钟进位，说明时分秒级联计数逻辑满足设计要求。

校时功能测试中，进入校时模式后，可以通过左右按键切换当前修改位，再通过加一、减一按键修改数值。按键单次按下时，数值只变化一次，没有出现明显的连续跳变，说明按键消抖和单脉冲处理起到了作用。小时位测试时没有出现 24、29 等非法时间，说明小时计数范围限制正确。

闹钟测试中，打开闹钟设置开关后，数码管显示切换为闹钟时间；设置完成并退出后，系统继续显示当前时间。当当前时间运行到设定的闹钟时间时，闹钟 LED 被点亮并闪烁，持续

表 1: 开发板功能测试用例

测试项目	操作方法	预期结果	实际结果
复位测试	按下复位键	数字钟回到 00:00:00, 各报警输出关闭	与预期一致
正常计时	复位后等待一段时间	秒位每秒加一, 满 60 秒后分钟加一	与预期一致
校时测试	打开校时开关, 按左右键选择位, 再按加减键修改	当前选中位发生变化, 未选中位保持不变	与预期一致
按键消抖	单次按下加一或减一按键	数字只变化一次, 不连续跳变	与预期一致
闹钟设置	打开闹钟开关, 设置目标时间后退出	闹钟时间被保存, 显示恢复为当前时间	与预期一致
闹钟触发	等待当前时间到达闹钟时间	闹钟 LED 闪烁一段时间后关闭	与预期一致
整点报时	将时间调到接近整点并继续计时	分钟从 59 进位到下一小时产生报时信号	与预期一致

一段时间后自动关闭。整点报时测试中, 当分钟从 59 进位到下一小时时, 报时输出能够短暂有效, 说明整点检测逻辑正确。

1.5 测试结果照片

测试照片主要记录开发板在正常计时、校时、闹钟设置和闹钟触发时的运行状态。照片排版如下。

 


图 7: 正常计时显示

 


图 8: 校时模式显示

 


图 9: 闹钟设置显示

 


图 10: 闹钟触发显示

1.6 遇到问题及解决办法

1. 数码管显示位序一开始是反的。刚开始只看代码里小时、分钟、秒的顺序，没有仔细对照开发板数码管的位选连接，导致显示出来的数字位置不符合预期。后来逐位测试 `an` 信号，把小时十位到秒个位的位选顺序重新对应，显示才正常。
2. 小时会出现 29 这种错误时间。原因是小时不能直接用两个普通十进制计数器实现，否则十位为 2 时个位仍可能数到 9。后来单独写了小时计数逻辑，在小时十位为 2 时限制小时个位最大为 3。
3. 按键一次触发多次。刚开始直接把按键输入接到校时逻辑，结果按一次数字会跳好几次。后来加入消抖和单脉冲模块，只在按键稳定按下时输出一个脉冲。
4. 校时模式和正常计时会互相影响。最开始校时时 1 Hz 计时脉冲仍然可能改变当前时间，导致手动调好的数值又被自动计时改掉。解决方法是在进入校时模式后屏蔽普通计时使能，只允许按键脉冲修改当前选中的位。
5. 闹钟显示和当前时间显示容易混在一起。加入闹钟功能后，需要在设置闹钟时显示闹钟时间，退出后恢复显示当前时间。后来在顶层模块中加入显示数据选择逻辑，用 `alarm_sw` 决定送到数码管显示模块的是当前时间还是闹钟时间。